

**BIPOLAR TRANZISTORLAR ASOSIDA KUCHAYTIRGICHLARNING ISH
REJIMLARINI TAHLILI**

M.P.Nazarov


R.V.Bardashev

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Kalit so'z: *Tranzistorlar, Volt-apmer xarakteristikasi (VAX), Integral*

Qurilma analogli deyiladi, agar ularda signallar vaqt bo'yicha uzlusiz funksiya bo'lsa. Analog qurilmalarni asoiy sinflariga kiramilar: kuchaytirgichlar, analogli filtrlar va generatorlar, elektron va avtomatik regulyatorlar, kuchlanishni analogli ko'paytirgichlari, o'zgartgishlar, ikkilamchi ta'minot manbalari. *Maydon tranzistor* (MT) deb, tok kuchi qiymatini boshqarish uchun o'tkazuvchi kanaldagi elektr o'tkazuvchanligikni o'zgartirish hisobiga elektr maydon o'zgarishi bilan boshqariladigan yarim o'tkazgichli aktiv asbobga aytildi.

Konkret foydalanish sohasiga bog'liq ravishda analogli qurilmalar o'lchov, televizion, radio qabul qiluvchi, telefon, radio eshittirish va boshqalarga bo'linadi. Sinfga ajratishni qo'shimcha belgilari bo'lib ishchi chastotalar diopazoni va sarf qiladigan quvvati hisoblanadi. Foydalanilayotgan element bazasiga bog'liq ravishda analog qurilmalar elektrovakumli tranzistorli va integralliga bo'linadi. Ularning ichida eng istiqbolli bo'lib integral analog qurilmalari hisoblanadi, ular yuqori ishonchlilikka kichik massaga hajmga va tejamkorlikka ega.

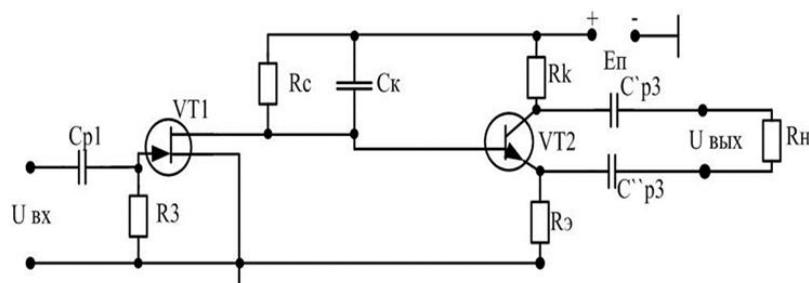

1-rasm.

Chiqishi simmetrik bo'limgan umumiyl kollektorli sxema bo'yicha ulangan bir qutbli tranzistorda yig'ilgan kuchaytirgich.

Chiqishi simmetrik bo'limganda OK yoki OE li sxemani tanlash umumiyl kuchlanish bo'yicha kuchaytirish koeffitsenti Ku qiymati bilan aniqlanadi. Iste'molchi R_i bilan muvofiqlashtirish nuqtai nazaridan OK ni sxemasini tanlash hohishga ko'ra, ammo emitter takrorlagichini kuchaytirish koeffitsenti 1 dan kam, maydon tranzistorili birinchi kaskad K_u bo'yicha qattiq ramkaga tushib qoladi. Avtomatik siljitim yo'q bo'lganda maydon tranzistorida VAX ni chiqish harakteristikalarini silliq sohasida

ishchi nuqtani tanlash yetarli darajada murakkab, Re ni kamaytirish zarur shunda kuchaytirish koeffitsenti teng bo'ladi:

Balandligi (stok xarakteristikaları oilasida joylashadi)

Agar ishchi nuqta muvaffaqiyatsiz tanlansa (chiqish harakteristikalarini tik sohasida), shuningdek ikkinchi kaskadning kirish qarshiliklari kichik bo'lganda birinchi kaskadni kuchaytirish koeffitsenti teng bo'ladi:

Faol elementlarni kvazistatistik rejimda ishlashini ko'rib chiqib hamda chiqish harakteristikalarini oilalardan foydalanib iste'molchi to'g'ri chizig'ini qurish bilan talab qilinadigan kuchlanish bo'yicha kuchaytirish koeffitsentini va passiv elementlarni nominal qiymatlarini hisoblashni o'tkaziladi [4].

Chiqish kaskadi elementini parametrlarni hisoblaymiz. Chiqish kaskadi tranzistorini VT2 tinch holat toki bilan I_{KO} tanlanadi, u ikki uch marta iste'molchi tokidan katta bo'lishi lozim.

$$I_H = \frac{U_{\text{ВЫХ.НОМ}}\sqrt{2}}{R_H} = \frac{1*\sqrt{2}}{0.6*10^3} = 2.36\mu A \quad (1)$$

Bundan $I_{KO}=2*2.36=4.72\text{mA}$ chiqish konturi uchun ZNK dan foydalanib tenglama tuzaman:


$$U_P = U_{KE} + I_K * R_K + I_E * R_E. \quad (2)$$

Iste'molchisi ajratilgan sxema uchun chiqish sifatida fazo invers kaskad qo'llaniladi, ular uchun munosabat o'rinnlidir:

$$U_{K3} = 0.5 * U_{\Pi} = 0.5 * 9 = 4.5\text{B}; \quad U_{RK} = U_{RK} = \frac{U_{K3}}{2} = \frac{4.5}{2} = 2.25\text{B}.$$

p-n-p strukturali bi qutbli tranzistorni tanlayman 4-ilovadan foydalanib. (1), 2T3704-1 markali. 2-rasmida shu tranzistorni kirish va chiqish VAX lari keltirilgan.

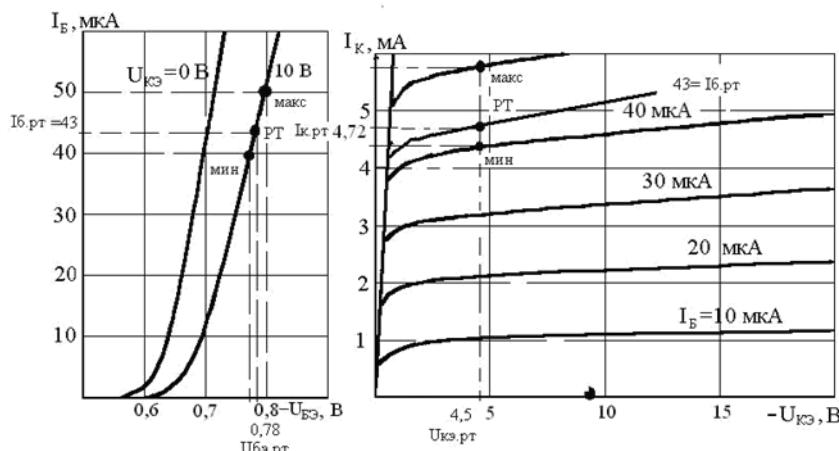Integral - lotincha so'z bo'lib, mayda qismlar majmuasi, to'plami degan ma'noni bildiradi. Mikrosxema esa ikki so'zdan: mikro- kichik va sxema so'zlaridan tashkil topgan. Shunday qilib, integral mikrosxema deganda bir yoki bir necha tugallangan sxemalarni o'z ichiga olgan, ixcham, kichik o'lchamli qurilma tushiniladi.



2-rasm. Tranzistorni kirish va chiqish VAX lari keltirilgan.

Ajratilgan iste'molchili kaskadda kollektor va emitter zanjiridagi qarshiliklarni teng qilib tanlaydilar:



CANADA



CANADA

$$R_3 = R_K = \frac{U_{R3}}{I_{K,PT}} = \frac{2.25}{4.72 * 10^{-3}} = 4770\Omega$$

O'tkazilgan hisoblashlar uchun ikkinchi kaskadni chiqish konturi uchun ZNK ni bajarilishini tekshiramiz:

$$\begin{aligned} U_{\Pi} &= U_{R3} = U_{RK} = U_{K3} = I_3 R_3 = I_K R_K = U_{K3} \\ &= 0,004763 \cdot 477 = 0,00472 \cdot 477 = 4,5 = 2,272 \cdot 2,251 = 2,251 \\ 4,5 &= 9,023B = 9B \end{aligned}$$

Iste'molchisi ajratilgan kaskadni kuchaytirish koeffitsenti emitter takrorlagichini uzatish koeffitsenti OE sxemasi bo'yicha ulagan tranzistorni kuchaytirish koeffitsentlari yig'indisidan iborat.

XULOSA

O'zgaruvchan tok kuchaytirgichining nominal kuchaytirish koefficienti eng kam buzilishlarga ega o'rta chastotalarda aniqlanadi. Chiqish signalingin buzilmagan maksimal amplitudasi to'grisida malumotga ega bo'lмаганимiz uchun, aniqlanadigan kuchlanish qiymatini, chiqish kuchlanishining kichkina qiymatlarida o'lib borish kerak, buning uchun kuchaytirgichga kirayotgan kuchlanish qiymatini kichik qilib o'lish kerak. Bir qutibli elektr taminotiga mo'ljallangan kuchaytirgichlar ham, o'z navbatida, ikki qutibli elektr taminotli operacion kuchaytirgichlarda ishlatalishi mumkin. Faqat manfiy va musbat manbalar salohiyatlarining farqi bunday turdag'i kuchaytirgich uchun ruxsat etiladigan taminot kuchlanishidan ortmasligi zarur. Agar o'zgaruvchan tok signallarini kuchaytirish talab qilinsa, unda bir qutibli elektr taminotida siljitim zanjirlari va ajratuvchi kondensatorlaridan foydalanish maqsadga muvofiq. Agar kirish signali binolar bo'lsa, unda siljitim zanjirlaridan foydalanish mumkin, lekin sxemaga su'niy nolinch'i turdag'i kiritish qulay. Agar umumiy shina salohiyatidan kichik bo'lgan kirish signallari bilan bitta qutibli elektr taminotida ishlash ko'zda tutilayotgan bo'lsa, unda zarur hollarda kuchaytirgich kirishlarini ximoya qilish choralarini ko'rish kerak bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Цыкина А.В. Проектирование транзисторных усилителей М.:Связь,1976.
2. Конденсаторы: Справочник. / под редакцией И.И.Четверткова и М.Н.Дьяконова. М.: «Радио и связь», 1993.
4. Л.А.Коледов, В.А.Волков, Н.И.Докучаев, Э.М.Ильина, Н.И.Патрик. Конструирование и технология микросхем. Курсовое проектирование: Учебное пособие для вузов. / под редакцией Л.А.Коледова. М.:»Высшая школа», 1984.
5. Б.С. Гершунский. «Справочник по расчету электронных схем». Киев. Изд. «Виша школа», 1998г.
6. Kurbaniyazov, T. U. (2022). Distributed Active and Reactive Power Control With Smart Microgrid Demonstration. Middle European Scientific Bulletin, 30, 1-9.

7. Bazarbayevich A. A., Urubayevich K. T., Pirnazarovich N. M. Reactive power and voltage parameters control in network system //innovative achievements in science 2022. – 2022. – Т. 2. – №. 13. – С. 16-20.
8. Курбаниязов, Т. У. (2023). Модель многофазного датчика преобразования первичного тока во вторичное напряжение в системах электроснабжения. Scientific aspects and trends in the field of scientific research, 1(9), 139-142.
9. Жеребцов И. П. Электрические и магнитные цепи. Основы электротехники.- 2-е изд., перераб. и доп. - Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отделение, 1997.
10. Abubakirov, A. B., Tanatarov, R. J., Kurbaniyazov, T. U., & Kuatova, S. B. (2021). Application of automatic control and electricity measurement system in traction power supply system. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(3), 180-186.